

# Sumário

<b>Capítulo I - Introdução ao LASER.....</b>	<b>9</b>
1.Introdução.....	9
2.Desenvolvimento do MASER.....	9
3.Invenção do LASER .....	10
4.Principais características .....	10
5.Modelo atômico de Rutherford .....	12
6.Teoria de funcionamento do LASER.....	13
7.Postulados de Bohr .....	15
8.Composição do LASER.....	22
9.Tipos de LASER .....	23
10.Classificação do LASER .....	24
11.LASER CP180.....	24
<b>Capítulo II – Tecnologia para controle do LASER.....</b>	<b>28</b>
1.Metodologia de controle .....	28
2.PWM.....	30
3.Controle de corrente por PWM .....	32
4.Feedback de Corrente.....	35
<b>Capítulo III – Controle PID .....</b>	<b>44</b>
1.Controle manual e automático .....	44
2.Teoria de Controle PID .....	46
2.1 Controlador Proporcional (P) .....	48

2.2 Controlador Proporcional-Integral (PI).....	48
2.3 Controlador Proporcional-Derivativo (PD).....	49
2.4 Controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) .....	50
<b>Capítulo IV – Características do dsPIC30F1010 .....</b>	<b>52</b>
1.Características Gerais.....	52
2.Família de microcontroladores .....	54
3.Periféricos.....	54
4.Tecnologia de Memória .....	55
5.Arquitetura interna .....	55
6.O dsPIC30F1010 .....	56
7.Ciclos de Máquina no dsPIC .....	57
<b>Capítulo V – Ferramentas de Hardware e Software .....</b>	<b>59</b>
1.Baixando e Instalando as ferramentas utilizadas .....	59
2.O Hardware utilizado .....	59
3.Criando um projeto.....	61
<b>Capítulo VI – Declaração de Variáveis .....</b>	<b>70</b>
1.Tipos de dados .....	70
<b>Capítulo VII – Operadores da linguagem .....</b>	<b>72</b>
1.Operador de Atribuição .....	72
2.Operadores Aritméticos.....	72
3.Operadores Relacionais .....	73
4.Operadores Lógicos.....	74

<b>Capítulo VIII – Controle de Fluxo.....</b>	<b>75</b>
1.Comando de decisão IF .....	75
2.Comando de decisão IF-ELSE.....	76
3.O comando de decisão SWITCH-CASE .....	77
4.O comando de loop FOR .....	79
5.O comando de loop WHILE .....	80
6.O comando de loop DO-WHILE .....	81
<b>Capítulo IX– Algoritmos e princípios de programação .....</b>	<b>82</b>
1.Introdução.....	82
2.Fluxogramas .....	82
3.Álgebra Booleana .....	86
<b>Capítulo X– Exemplo: Portas de I/O .....</b>	<b>89</b>
1.Introdução.....	89
2.Registradores de configuração de I/O .....	90
3.Configurando os PORTs.....	91
4.Acionamento de saída.....	92
5.Pisca-Pisca .....	93
6.Sequencial de LEDS .....	95
7.Botão e LED .....	97
<b>Capítulo XI– Exemplo: Timers de 16 bits .....</b>	<b>99</b>
1.Introdução.....	99
2.Funcionamento .....	99
3.Timer1 .....	102

<b>Capítulo XII– Exemplo: Módulo PWM .....</b>	<b>108</b>
1.Entendendo o módulo compare .....	108
2.Modos PWM sem pino de Fault .....	111
<b>Capítulo XIII– Exemplo: Conversor Analógico Digital .....</b>	<b>114</b>
1.Introdução.....	114
2.Registradores .....	115
3.Exemplo .....	118
<b>Capítulo XIV– Exemplo: Fonte de corrente para o LASER.....</b>	<b>121</b>
1.Introdução.....	121
2.Esquema elétrico.....	121
3.Fluxograma.....	123
4.Resultados .....	123
5.Código Fonte .....	124
<b>Referências .....</b>	<b>128</b>