

Cerne Tecnologia e Treinamento Tutorial de Instalação da Placa de Catraca



www.cerne-tec.com.br



Sumário

1. Reconhecendo o Kit	03
2. Reconhecendo a Placa RFID	04
3. Conector de Alimentação	05
4. Conector de Comunicação	05
5. Conector de Acesso ao Relé	05
6. Conector de Acesso a Buzzer e Leds	06
7. Conector de Acesso ao Leitor 1	06
8. Conector de Acesso ao Leitor 2	07
9. Comandos Utilizados	30
9.1 Comando de Acionamento de Relé	30
9.2 Comando de Acionamento de Buzzer	09
9.3 Comando de Acionamento de Leds	09
9.4 Comando de Leitura de Leitor	10
10. Suporte Técnico	11

Todos os direitos reservados à Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA.

Nenhuma parte desta edição pode ser utilizada ou reproduzida – em qualquer meio ou forma, seja mecânico, eletrônico, fotocópia, gravação ou etc. – nem apropriada ou estocada em sistema de banco de dados sem a expressa autorização.



1. Reconhecendo o Kit


Antes de iniciar este tutorial, vamos reconhecer o material que acompanha este kit.





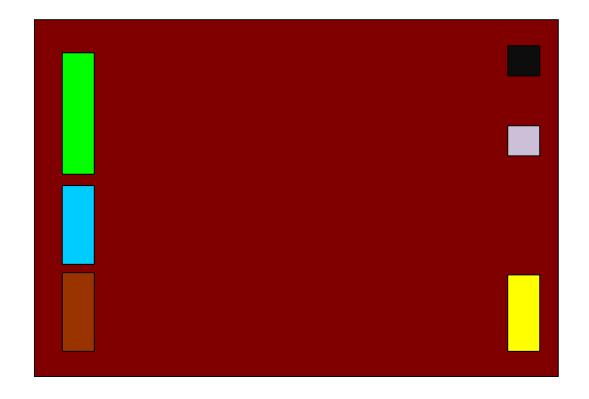2. Reconhecendo a placa RFID

Vamos agora reconhecer os pontos da placa RFID:



- Conector para Conexão de Buzzer e Leds

 Conexão com o Leitor 1
- Conexão com o Leitor 2
- Conector para Saída do Relé
- Conector RS485
- Conector de Entrada DC



3. Conector de Alimentação

O conector de alimentação da placa pode ser visualizado abaixo:



A placa é alimentada com 12V com uma corrente mínima de 500 mA. O pino mais próximo do diodo é a entrada 12 V e o outro pino é o GND.

4. Conector de Comunicação

A placa possui conector de comunicação RS485 presente da forma marcada abaixo:



O pino mais próximo ao conector de alimentação é a linha D- enquanto o outro pino é o D+.

5. Conector de Acesso ao Relé

O conector que permite o acesso aos contatos do relé estão marcados abaixo:





Na serigrafia da placa encontra-se o a descrição dos pinos NA, C e NF.

6. Conector de Acesso ao Buzzer e Leds

Este conector pode ser visualizado abaixo:



A pinagem deste conector está apresentada abaixo. Observe que o pino 1 é o mais próximo da borda da placa:

Pino	Descrição
1	Saída do Buzzer
2	GND
3	Saída do Led2
4	GND
5	Saída do Led1
6	GND

7. Conector de Acesso ao Leitor 1

Este conector pode ser visualizado abaixo:





Este conector permite com que um leitor de dados com saída no formato Wiegand26 seja utilizado na placa.

A pinagem para acesso a este conector está descrita abaixo:

Pino	Descrição
1	5V
2	D0
3	D1
4	GND

8. Conector de Acesso ao Leitor 2

Este conector pode ser visualizado abaixo:



Este conector permite com que um leitor de dados com saída no formato Wiegand26 seja utilizado na placa. A pinagem para acesso a este conector está descrita abaixo:



Pino	Descrição
1	5V
2	D0
3	D1
4	GND

9. Comandos Utilizados

Agora será apresentado todos os comandos utilizados para comunicação com a placa RFID. Toda a comunicação é feita a 9600 bps com 8 bits de dados e sem paridade.

9.1 Acionamento de Relé

O comando para acionamento do relé segue o protocolo apresentado abaixo:

\$ Endereço	R	Estado	0x0D
-------------	---	--------	------

O caracter "\$" marca o início do protocolo. No campo *Endereço* informamos com qual endereço desejamos comunicar, lembrando que podemos ter 10 endereços na rede que vai de 0 a 9 (verifique com a Cerne com qual endereço sua placa foi fornecida).

O caracter "R" marca que iremos tratar o acionamento do relé. Caso no campo *Estado* tenhamos o valor "1" o relé será acionado e caso tenhamos o valor "0" o relé será desligado.

Na compra da placa RFID é fornecido o programa fonte em Vb 6 para comunicação com a placa. Veja abaixo o ambiente de execução deste programa:





No campo *Endereço* informamos o endereço no qual desejamos comunicar. No campo *Comando*, podemos colocar neste caso o caracter "R" e no campo *Parâmetros* o valor "1" ou "0" para ligar ou não o relé. Tente executar este programa e ver suas funcionalidades junto a placa.

9.2 Acionamento do Buzzer

O comando para acionamento do buzzer segue o protocolo apresentado abaixo:



O caracter "\$" marca o início do protocolo. No campo *Endereço* informamos com qual endereço desejamos comunicar, lembrando que podemos ter 10 endereços na rede que vai de 0 a 9 (verifique com a Cerne com qual endereço sua placa foi fornecida). O caracter "B" marca que iremos tratar o acionamento do buzzer. Caso no campo *Estado* tenhamos o valor "1" o buzzer será acionado e caso tenhamos o valor "0" o buzzer será desligado.

9.3 Acionamento dos Leds

O comando para acionamento dos leds segue o protocolo apresentado abaixo:



\$	Endereço	L	Led	Estado	0x0D
----	----------	---	-----	--------	------

O caracter "\$" marca o início do protocolo. No campo *Endereço* informamos com qual endereço desejamos comunicar, lembrando que podemos ter 10 endereços na rede que vai de 0 a 9 (verifique com a Cerne com qual endereço sua placa foi fornecida).

O caracter "L" marca que iremos tratar o acionamento dos leds. O campo *Led* serve para indicarmos se vamos tratar o led 1 ou 2 da placa, devendo este campo ser preenchido com "1" ou "2". Caso no campo *Estado caso* tenhamos o valor "1" o led será acionado e caso tenhamos o valor "0" o led será desligado.

9.4 Leitura de Leitor

O comando para leitura do leitor 1 ou 2 é o seguinte:

|--|

O caracter "\$" marca o início do protocolo. No campo *Endereço* informamos com qual endereço desejamos comunicar, lembrando que podemos ter 10 endereços na rede que vai de 0 a 9 (verifique com a Cerne com qual endereço sua placa foi fornecida).

O caracter "C" marca que iremos tratar o acionamento dos leitores. O campo *Leitor* serve para indicarmos se vamos tratar o leitor 1 ou 2 da placa, devendo este campo ser preenchido com "1" ou "2".

Feita esta pergunta, a placa irá retornar com a resposta da leitura. Caso não tenha sido lido nenhum RFID o retorno será 000000 e caso algum cartão tenha sido lido o retorno será o número do cartão. Observe que assim como os outros comandos, o caracter 0x0D encerra esta comunicação.



10. Suporte Técnico

Qualquer dúvida que você entre em contato via:

Site: www.cerne-tec.com.br

E-mail: suporte@cerne-tec.com.br

Desejamos a você um excelente desenvolvimento de projetos eletrônicos microcontrolados!

Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA